

# ARB RIDER AT-AWG-5000 シリーズ

## デジタル通信用の AWG

### アプリケーションノート

## ARB RIDER ➡➡ AWG-5000 SERIES



### はじめに

無線通信の世界では、信号は急速にすべてデジタル化されつつあります。この傾向は、主に、アナログのものと比較してスペクトル効率が優れているためです。増大するユーザーの要求を満たすために信号の中心周波数、スペクトル密度、帯域が増加しているため、デバイスは、対応すべきあらゆる動作において、より複雑かつ重要になっています。

ここでは、現代の最先端の任意信号発生器およびファンクション・ジェネレータがその問題を克服し、これまでにない柔軟性を提供し、送信または受信チェーンのさまざまな段階をテストするために、変調器、復調器、ミキサ、フィルタ、アンプ、低雑音増幅器（LNA）など、あらゆる種類の信号と変調を生成する強力な手段をエンジニアに提供します。

さまざまなステージにはさまざまなタイプの信号が必要であり、以下に AWG アプリケーションの例をいくつか報告します：

- ・ コーダー・システムの動作をテストするためのビット・ストリームとトリガー・アウト信号（次のステージの同期用）を生成。
- ・ 1つまたは2つのチャンネルで供給される直交ベースバンド信号を生成し、シンボル数、送信フィルタの種類、ノイズ・レベルなどのさまざまなパラメータを持つシンボルの送受信をテスト。
- ・ ミキサ、IF フィルタ、送信アンプ、受信ステージをテストするための IF/RF 信号生成。



#### 課題：

- ・ デジタル通信用の IF および RF 信号を生成

#### 解決策：

- ・ AT-AWG-506X 任意信号発生器

#### 結果：

- ・ アップ・コンバータとベースバンド受信機のテスト、信頼性、特性の評価を容易にします。
- ・ デジタル無線信号の生成時間を短縮します。



Active Technologies

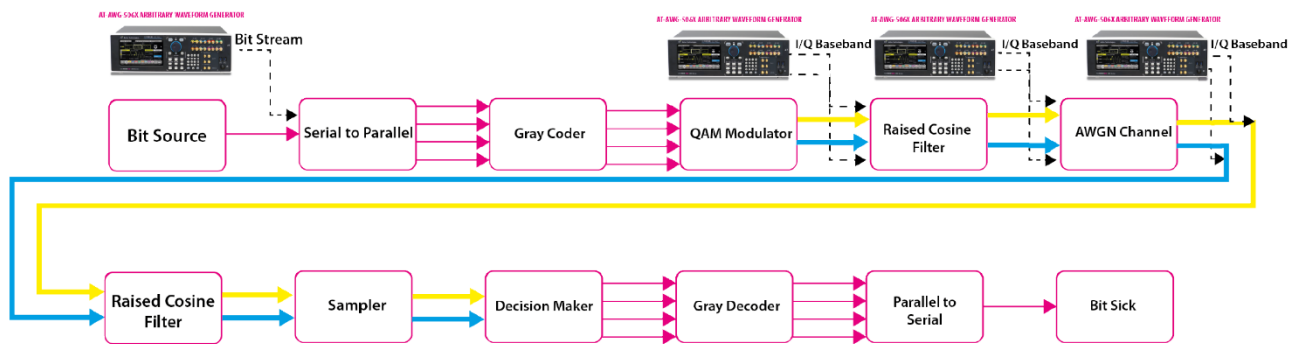


図 1：ベースバンドの送受信チェーンと、AWG が信号を供給できるステージの例


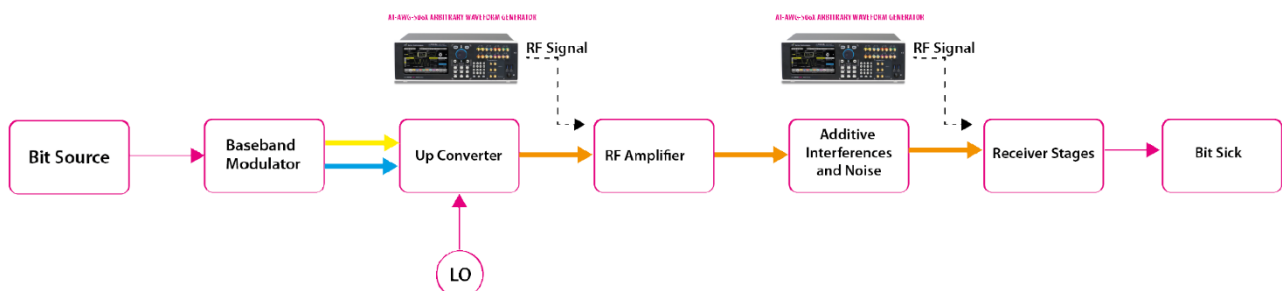


図 2：RF 伝送チェーンと AWG の信号が適用される場所の 2 つの例
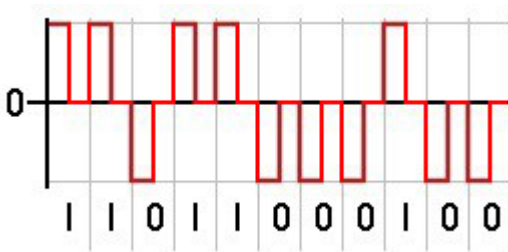
## ビット・ストリームの生成

現在、シリアル通信のプロトコルは、距離、ノイズ耐性、パフォーマンスの点で利点があるため、非常に普及しており、多くの通信規格で使用されています。



このタイプの通信では、送信システムが並列化してシンボルに変換するビット・ストリームで構成されます。Active Technologies Arb Rider AWG-5000 シリーズを使用すれば、周波数、振幅、ビット形状などのすべてのパラメータを設定し、ビット・ストリームを生成することができます。

## シーケンサを使用したビット・ストリーム生成

AWG を使用すると、「0」と「1」のビット形状をメモリにロードし、正確なシーケンスを実行してビット「0」またはビット「1」を再現するように機器を設定することができ、もしくは、外部入力機能で、外部ソースに応じたストリームを生成することができます。

例として、シーケンサとマーカ・チャンネルを使用してビット・ストリームを生成する方法を示します。この例では、チャンネル 1 は、ビット形状（この例では Return Zero コードとマーカ・アウトによって生成される各ビットのパルス）を生成するために使用されます。チャンネル 2 はチャンネル 1 をトリガするために使用される Non-Return Zero コードが含まれています。このようにして、パターンの定義とビットの形状の定義が分離されます。

チャンネル 1 のシーケンサには、ビット「0」（波形「Bit Low」）とビット「1」（波形「Bit High」）のビット形状が含まれています。エントリ 2 と 3 は、無限に繰り返し、イベントのトリガで他の波形にジャンプするようにプログラムされており、トリガの立ち上がりエッジが発生すると、シーケンサはビット「0」からビット「1」にジャンプし、エッジが立ち下がると、シーケンサはビット「1」からビット「0」にジャンプします。

2 番目のチャンネルのシーケンスには、再現したいビット・シーケンスが含まれており、この例では、ビット「0」の値が 0V、ビット「1」の値が 300mV の DC レベルをキューに入れることによって作成されていますが、ビット・シーケンスを含むファイルをロードすることも可能です。



図 3：波形エディタ – High Bit の生成

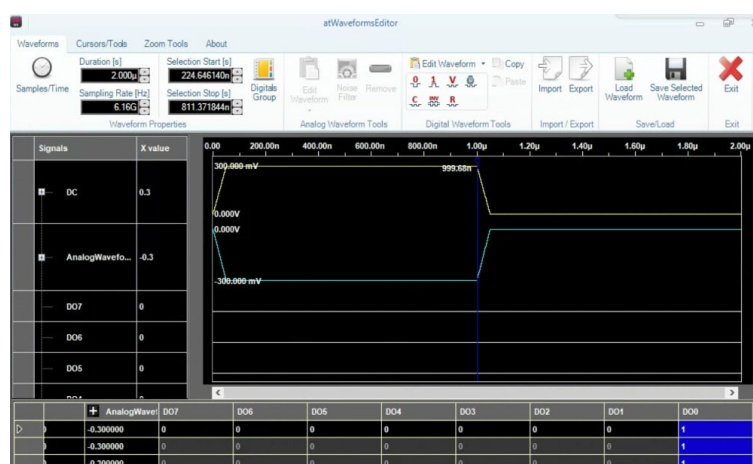


図 4：波形エディタ- High Bit と Low Bit

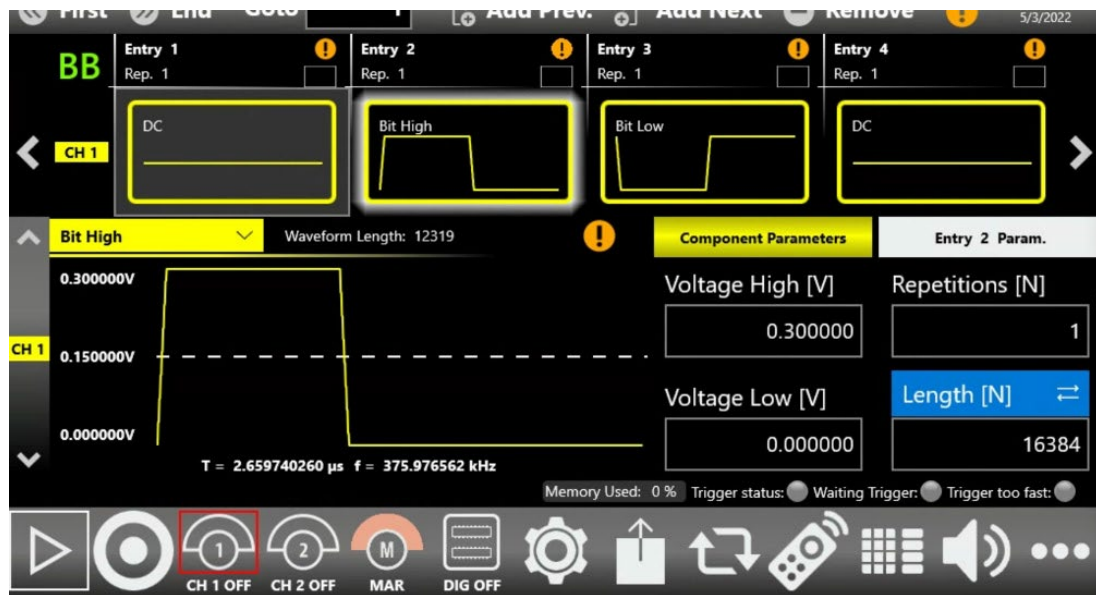


図 5：チャンネル 1 のシーケンス

ビット・ストリームを構成するときは、トリガーインの受信に  $1.8\mu\text{s}$  かかることを考慮する必要があります。エラーを避けるためには、最小ビット間隔が  $2\mu\text{s}$  (500kbps) を超えるようにする必要があります。チャンネル 2 のシーケンサの最初の 2 つのエントリは遅延とパルスであり、遅延はチャンネル 1 を開始して待機状態にするのに必要な時間を与え、パルスはチャンネル 1 を開始するためのトリガを与えます。チャンネル 1 の最初のシーケンサ・エントリは、「待機」として機能する 0V の別の DC レベルで、チャンネル 2 からのパルスの立ち上がりエッジの受信後に再生されます。チャンネル 1 の最初の波形 (DC レベル 0) の持続時間とパルス波形の差により、波形が終了する前にエッジが確実に到着するようにするために必要なスキューが得られます。この遅延、パルス、待機状態の組合せにより、チャンネル間の同期が確保されます。

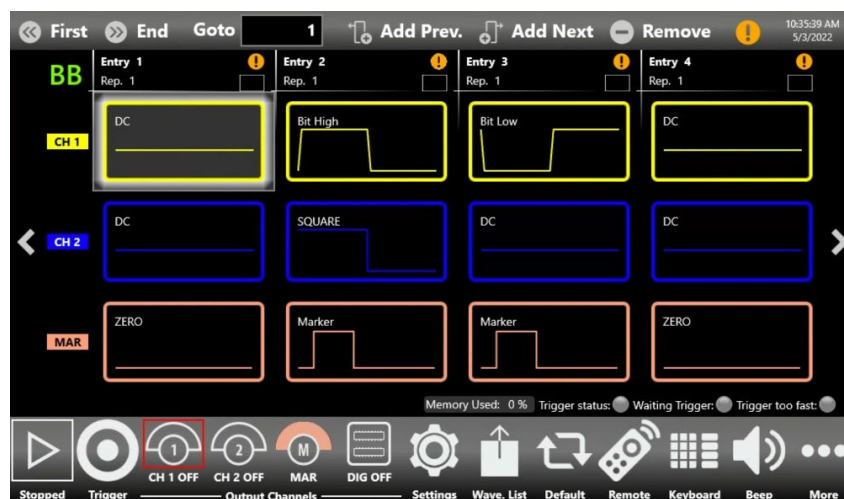


図 6：チャンネル 1、チャンネル 2、およびマーカのシーケンサのプログラム



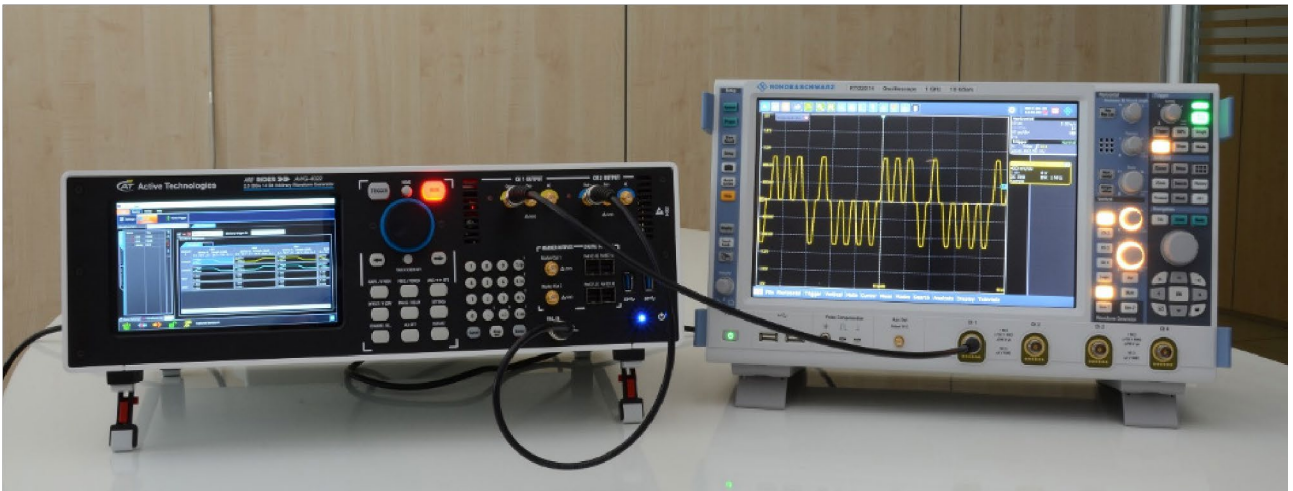


図 7：測定装置：Arb Rider AWG-5062 とオシロスコープ R&S RTO2014

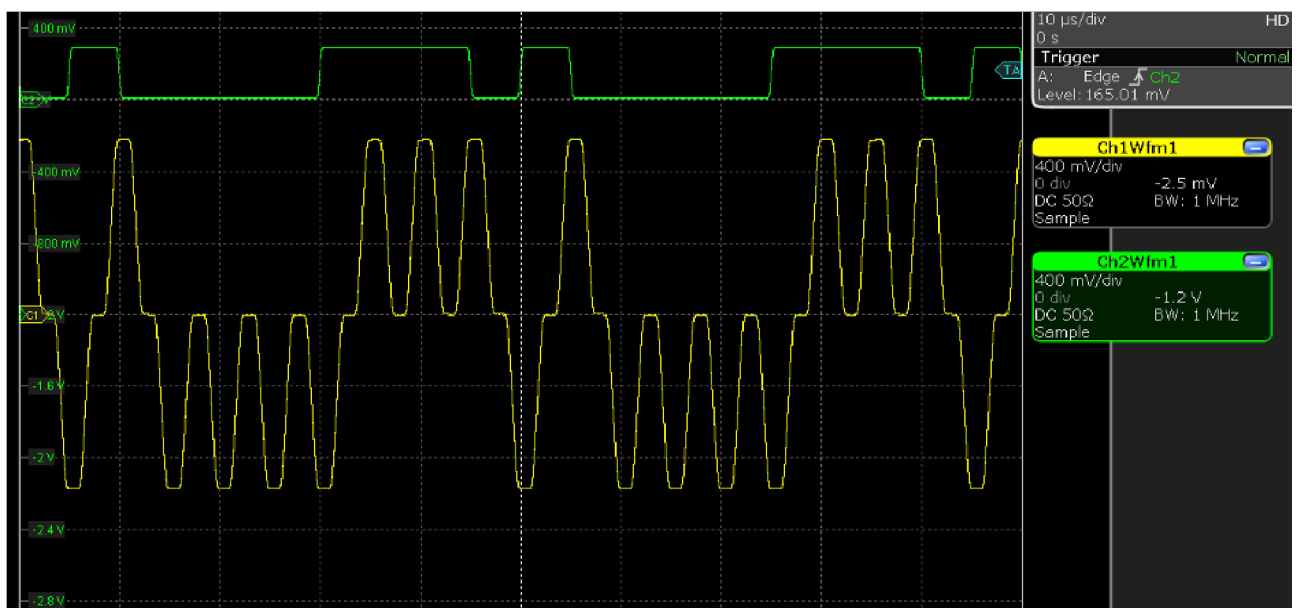


図 8：C1（黄線）：Return Zero コードのビット形状、C2（緑線）：R&S RTO2014 オシロスコープで取得した AWG 信号のチャンネル 1 をトリガする Non-Return Zero コード。

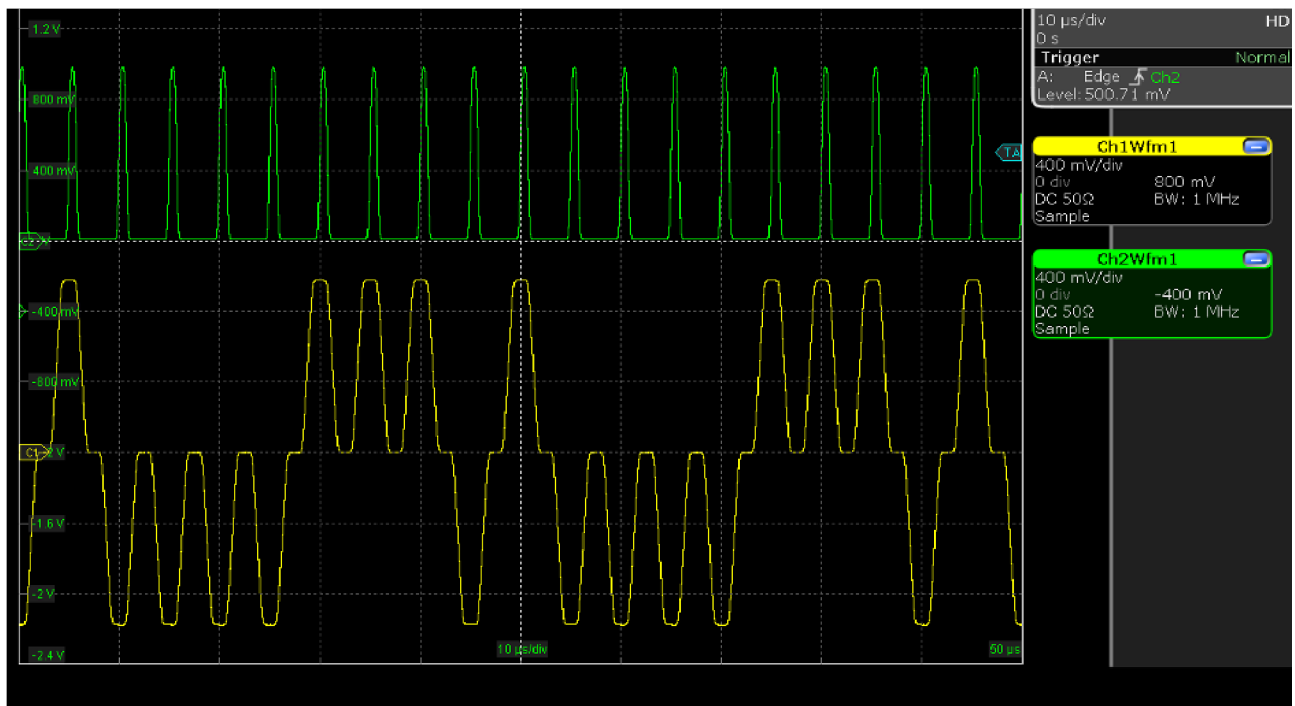


図 9：C1（黄線）：Return Zero コードのビット形状、C2（緑線）：マーカ・アウト信号、各ビットのパルスは R&S RTO2014 オシロスコープで取得

## I-Q の生成

現代のデジタル通信では、通常、ベースバンド信号は、変調器によって結合される I（同相）と Q（直交）と呼ばれる 2 つのデジタル信号で構成されており、これがこの種の信号を再生するには 2 つの同期チャンネルを備えた AWG が必要な理由です。

現代の通信はデジタル技術に基づいていますが、出力信号はアナログ信号であり、最大 SNR を低下させるデバイスのノイズ、非線形性、直交誤差、シンボル・コンスタレーションの歪みや理論的性能の低下を引き起こす I チャンネルと Q チャンネル間の不均衡など、その分野の典型的な問題を抱えています。

NI Labview®や Matlab/Simulink®などのサードパーティ製のソフトウェアを使用すると、前述の不完全性の有無にかかわらず、さまざまなタイプのベースバンド信号を作成し、結果の波形を計測器のメモリにロードすることができます。

この方法で操作すると、同じ変調方式で多くの異なる信号を作成して保存し、テスト中にそれら呼び出してシステムのパフォーマンスを評価し、最適なパラメータのセットを見つけることができます。

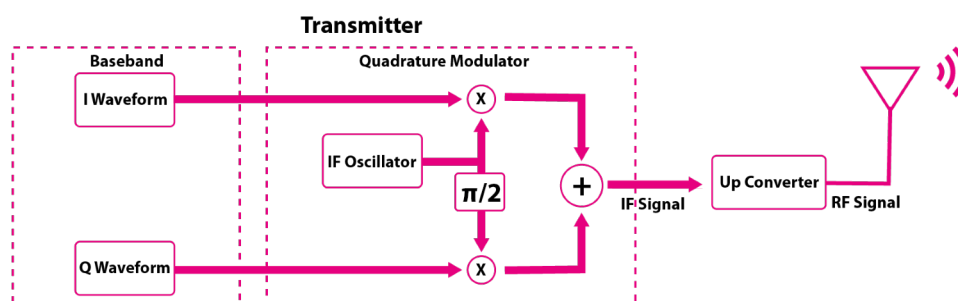


図 10：I/Q 変調器にベースバンドを供給する AWG の原理方式。

Active Technologies Arb Rider AWG-5000 シリーズは、単一の機器で最大 8 つのアナログ・チャンネル、4 つのマーカ出力、およびメイン・チャンネルと同期した最大 32 のデジタル出力を提供し、混合波形を使用すると、テスト対象デバイスに送信されるアナログ波形と同期したデジタル・ラインでイベントをマークできます。

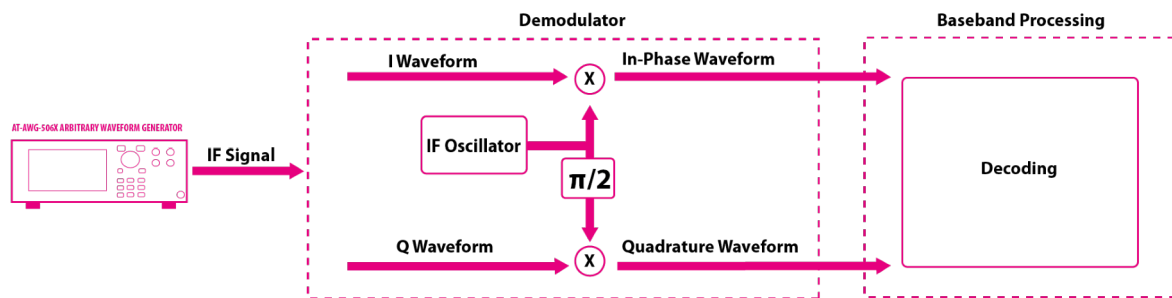


図 11：IF 信号 (RX) 用 AWG — Arb Rider AWG-506x

## Simulink ブロックを使用した I-Q 信号の生成

次の Simulink® の例は、送信チェーンと受信チェーンのさまざまなポイントに信号を供給するために作成されており、以下にいくつかの実践的なアプリケーションを示します：

- **整形フィルタの改善**：整形フィルタは、送信側と受信側の間で整合するフィルタで、スペクトル占有の要件を満たすように帯域幅をカットし、シンボル間干渉 (ISI) を回避できるようにします。最も一般的に使用されるフィルタは、レイズド・コサイン・フィルタ（通常は平方根形式）とガウス・フィルタです。フィルタの前にデジタル変調を供給することで（ポイント 2）、設定パラメータまたはタイプ変調を変更してその動作をテストすることができます。

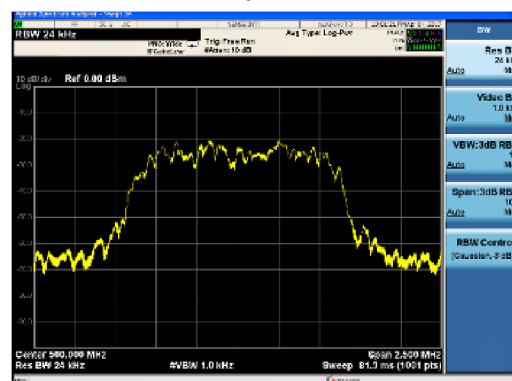


図 12：レイズド・コサイン・フィルタの形状

- **アップコンバータテスト**：通常、ベースバンド信号は、局部発振器信号を乗算する 2 つのミキサを使用して変調されます。これらの回路をテストするには、フィルタ（ポイント 3）の後に I チャンネルと Q チャンネルを供給する必要があります。
- **ベースバンド受信チェーン・テスト**：信号がベースバンドに戻ると、いくつかの電子回路が信号を復調するために機能します。

デジタル変調されたベースバンド信号（ポイント 4）を供給すると、さまざまなレベルの信号対雑音比 (SNR) または、さまざまなシンボル・レートで復調回路の応答をテストできます。さらに、シンボルタイミングリカバリ、整合フィルタ、ディシジョン・メーカなどのさまざまな部分をテストすることができます。

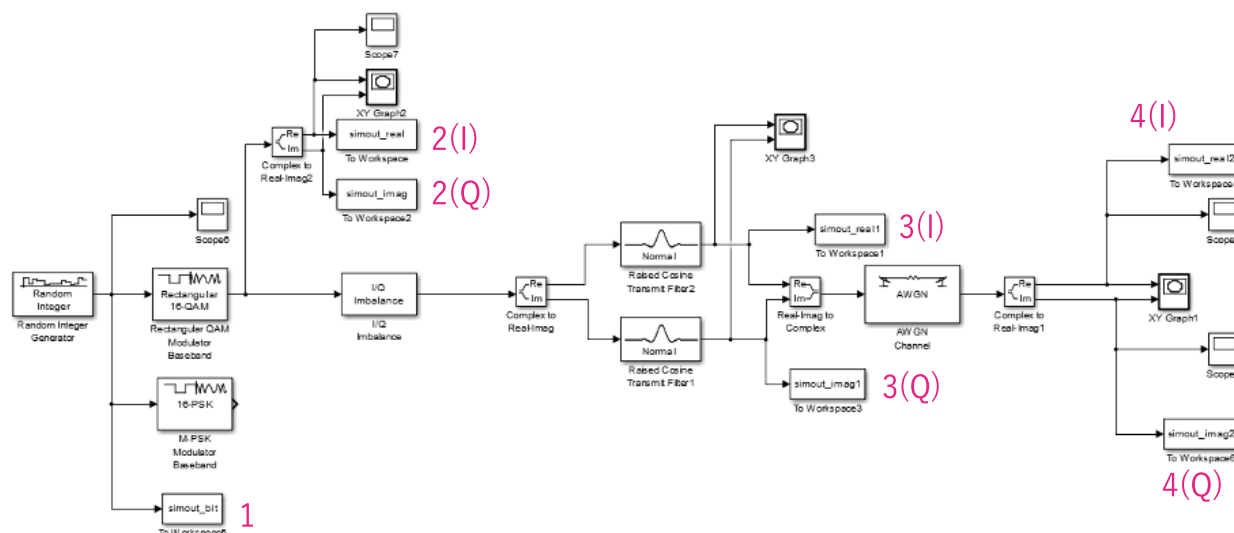


図 13：ベースバンド生成用の Simulink®モデルのスキーム

1：乱数ストリーム

2(I), 2(Q)：16-QAM ダイレクト出力(整形フィルタ前)

3(I), 3(Q)：劣化後の 16-QAM 信号とレイズド・コサイン整形フィルタ。


4(I), 4(Q)：AWGN チャンネル後の 16-QAM 信号

Simulink®は、それらを組み合わせてパラメータを設定するだけでシステムをモデル化できるいくつかのライブラリ・ブロックを提供しています。


このドキュメントでは、送信フィルタと、I-Q インバランス、AWGN チャンネル・ノイズ（またはフェージング）などの障害要素を追加して、I-Q ベースバンド信号を生成するモデルの構築を例として挙げています。最後に、結果は Matlab®ワークスペースにエクスポートされ、SCPI コマンドを使用して機器を駆動するスクリプトを使用して、機器のメモリにロードされます。

モデルを構成する主なブロックは次のとおりです：

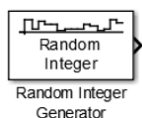
- **Random number generator (乱数生成器)**：疑似カジュアル番号のストリームを生成してシステムに供給します



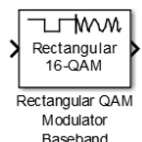- **M-QAM/M-PSK modulator (変調器)**：入力ストリームを変調して複素数のストリームを生成します。ここで、実数部は I 信号を表し、虚数部は Q 信号を表します。




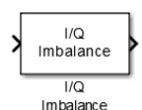- **I/Q imbalance (インバランス)**：I-Q 変調に不完全性を追加して、現実世界の電子回路の不完全性をシミュレートします。






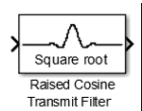
- **Raised cosine filter (レイズド・コサイン・フィルタ)**：これは最も一般的なタイプのフィルタであり、シンボル間干渉 (ISI) を回避して信号を整形するために使用されます。



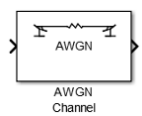- **AWGN Channel (AWGN チャンネル)**：ノイズ（または他のブロックを使用したフェージング）を追加して、実際の環境で伝播後に受信機に到着する信号をシミュレートできるようにします。



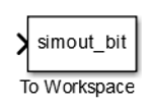- **To workspace (ワークスペース)**：信号をサンプリングし、Matlab®ワークスペースに配列を作成して、信号を再処理したり、サンプルを AWG メモリにロードしたりできるようにします。




可能であれば、すべての「ワークスペース」ブロックの「サンプリング時間」を AWG サンプリング周期に設定することをお勧めします。この例では、162ps (6.16GS/s) に設定されます。

このようにして、生成されたサンプルの配列は AWG アーキテクチャと直接互換性があります。

$$\text{Simulation time [s]} = (N_{\text{samples}} * \text{Sampling Period[s]} - \text{Sampling period[s]})$$

残念ながら、すべての Simulink ブロックが 10 進数のサンプル時間をサポートしているわけではなく、この場合、Simulink のサンプリング時間を 1 に設定し、「シミュレーション時間」を AWG にロードするサンプル数に設定することをお勧めします。

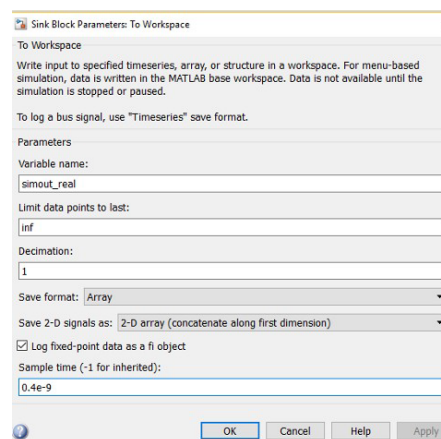

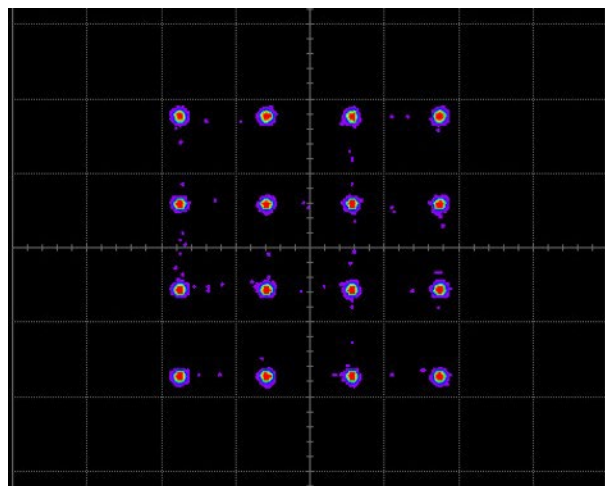


図 14：フィルタ前の長方形 16QAM

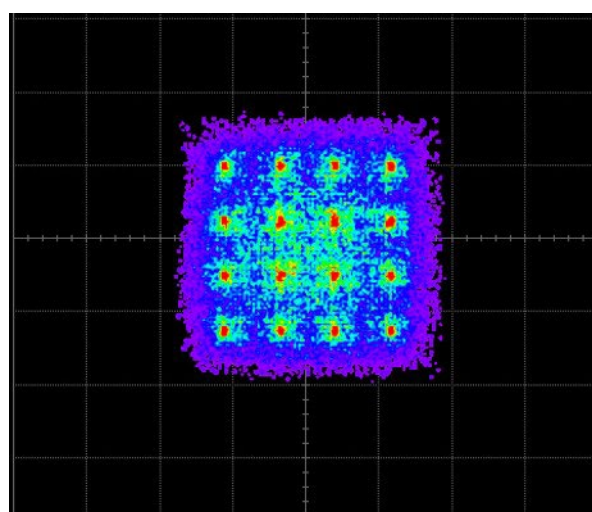
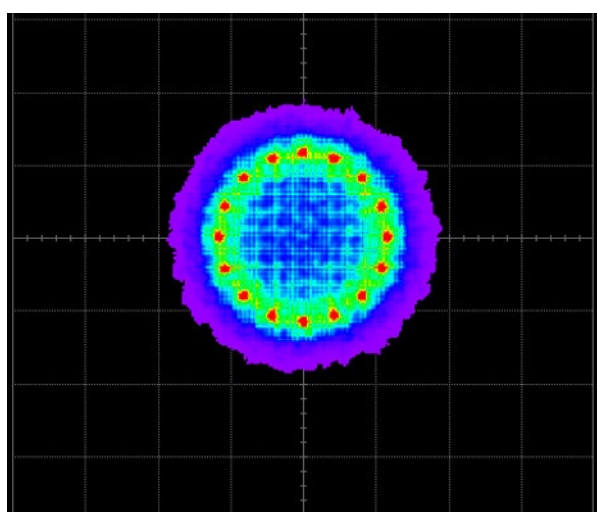


図 15：16PSK と 16QAM のコンスタレーション

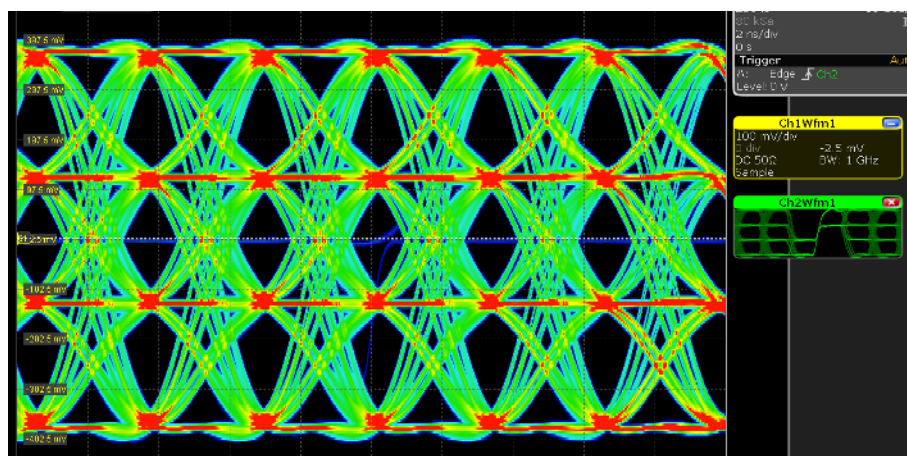


図 16：16-QAM の I チャンネルのアイダイアグラム (R&S RTO2014 で取得した信号)

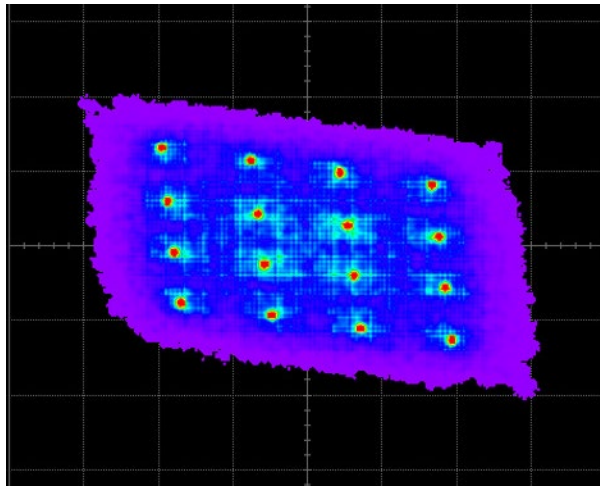


図 17 : I チャンネルと Q チャンネル間の障害による影響

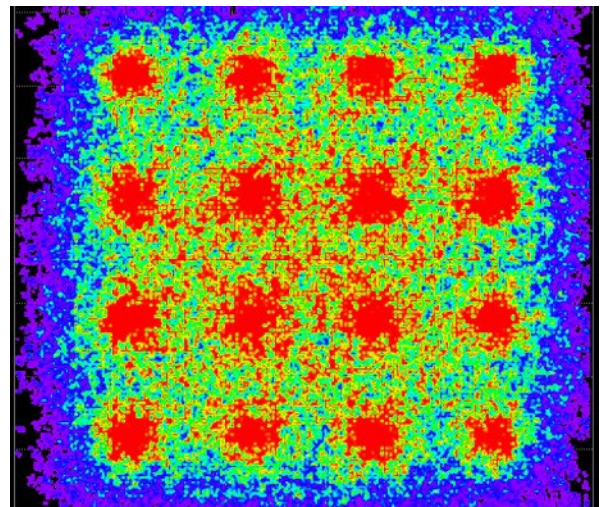
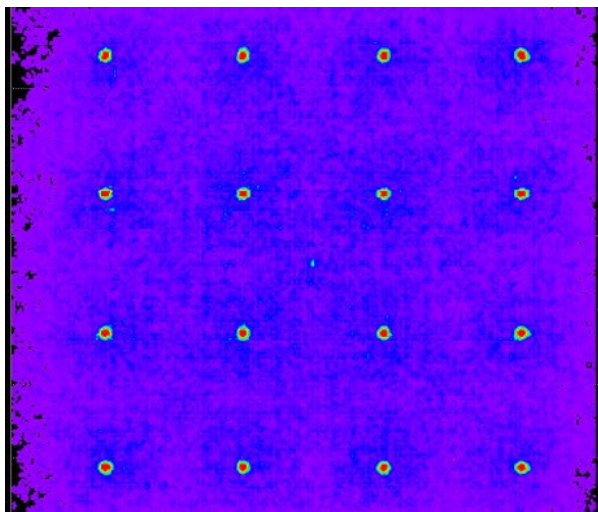


図 18 : 50dB と 20dB の SNR の比較

## IF/RF の生成

I-Q 信号は外部変調器を使用して結合することができますが、不要な歪みが追加される可能性があります。さらに、解析中の変調方式を変更する場合には変調器を交換する必要があります。

AWG によるダイレクトな RF/IF 合成により、上記の問題を解決できます。

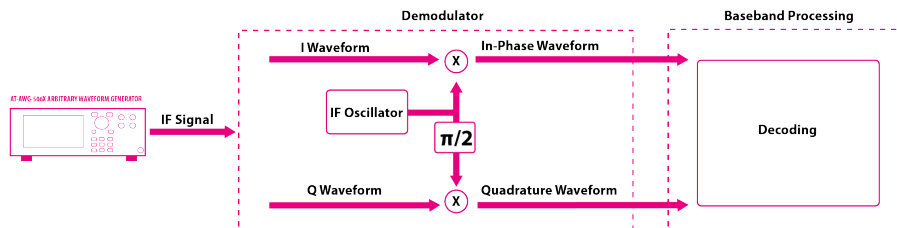


図 19：RF 信号用 AWG（受信機テスト）

NI Labview®や Matlab/Simulink®などのソフトウェアを使用すると、不完全性を追加して RF/IF 変調信号を直接作成し、最終的に結果を AWG メモリにロードすることができます。

Arb Rider AWG-5000 シリーズは、良好なスペクトル品質の信号を確保するために 4 倍を超えるオーバー・サンプルを考慮し、ベースバンド・モードで最大 2GHz の RF 変調信号を生成できます。

さらに、RF モードと呼ばれるオプションにより、機器は 12.32GS/s のサンプリング・レートで動作し、最大 6GHz の RF 変調信号を作成できます。

## Simulink ブロックを使用した RF 信号の生成

前述の Simulink モデルを使用すると、送信および受信チェーンのさまざまな段階で変調信号を生成できます：

- **送信機 RF アンプのテスト：**直交変調では、非線形性により AM/AM 変換や AM/PM 変換などの不要な変調が追加されるため、RF アンプの線形性が非常に重要になります。  
通常、RF アンプの特性は、正弦波を供給し、応答を分析する VNA を使用して測定されます。  
逆に、AWG は変調された RF 信号をアンプに直接供給できるため、実際の動作条件でテストできるという利点があります（Simulink モデルのポイント 5）。  
最終的な結果はデバイスの動作点と熱の影響に依存し、正弦波による測定ではアンプが動作する実際の条件とは異なる結果が得られる場合があります。

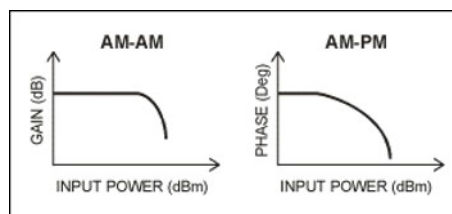


図 20：RF パワーアンプの AM/AM グラフの例



- AWG チャンネルには、振幅または位相が異なる、同じ RF 信号をロードでき、このようにして、イコライザーの性能をテストすることができます。

5) 16QAM の RF 出力

6) 2つの干渉信号を含む 16-QAM の RF 出力



Sine Wave

- 
- Product

- 
- Add



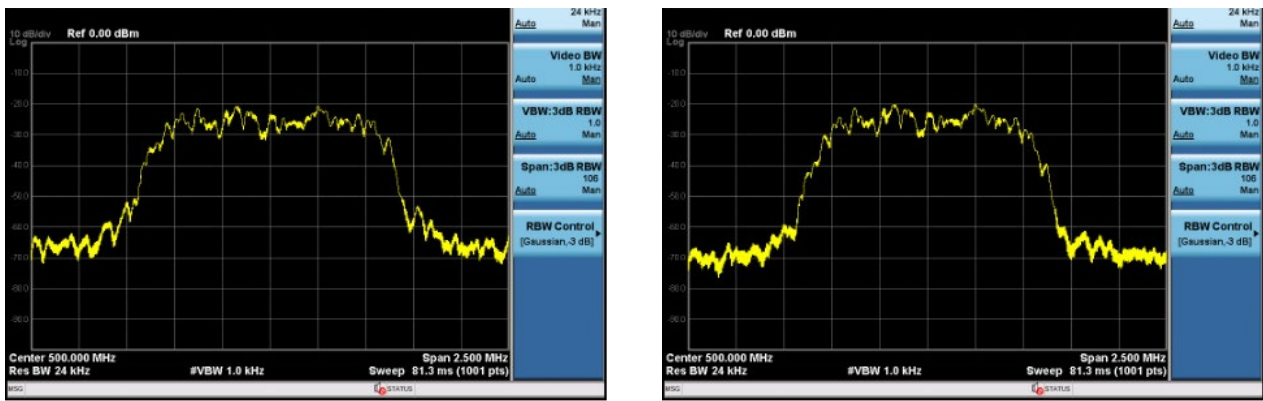


図 22：レイズド・コサイン整形フィルタを使用した場合と使用しない場合の 16-QAM スペクトルの比較

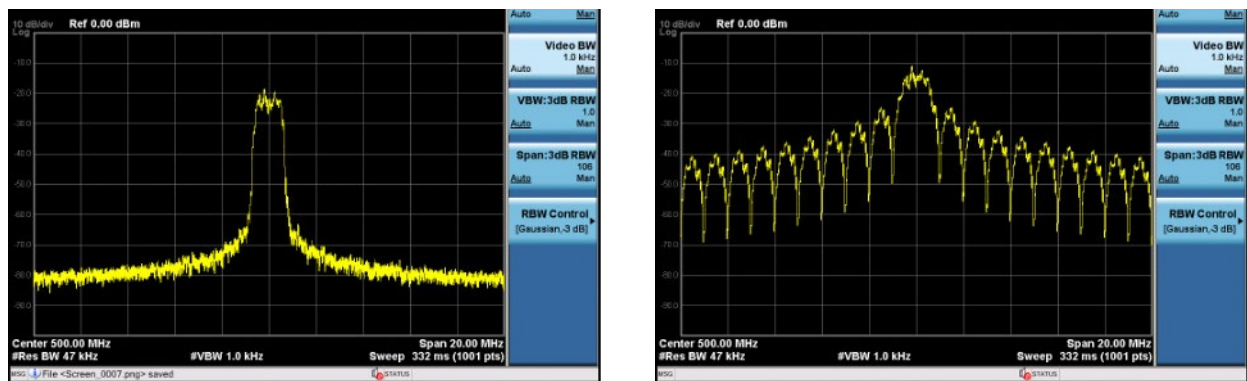


図 23：レイズド・コサイン整形有りと無しの 16-QAM スペクトルの比較

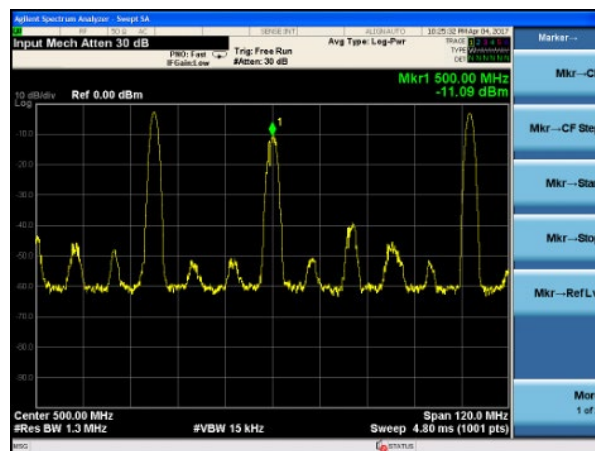


図 24：500MHz の希望キャリアと 470MHz の他の 2 つの干渉周波数

## RF モードで RF ワイヤレス信号を生成

AWG-5000 シリーズ任意信号発生器は、リアルタイム・サンプリング・レート 6.16GS/s のベースバンド・モード、または補間サンプリング・レート 12.32GS/s の RF モードで動作できます。

RF モードを使用すると、最大 6GHz の RF ワイヤレス信号と変調パルスを生成できます。内部変調器とアップ・コンバータにより、1 つまたは 2 つのキャリアを含む RF 信号を作成できます（シングル・キャリア・モードおよびダブル・キャリア・モード）。このモードを使用すると、2 つの周波数を簡単に切り替えて、異なるチャンネル間の振幅やスキューなどの障害をリアルタイムで追加できます。

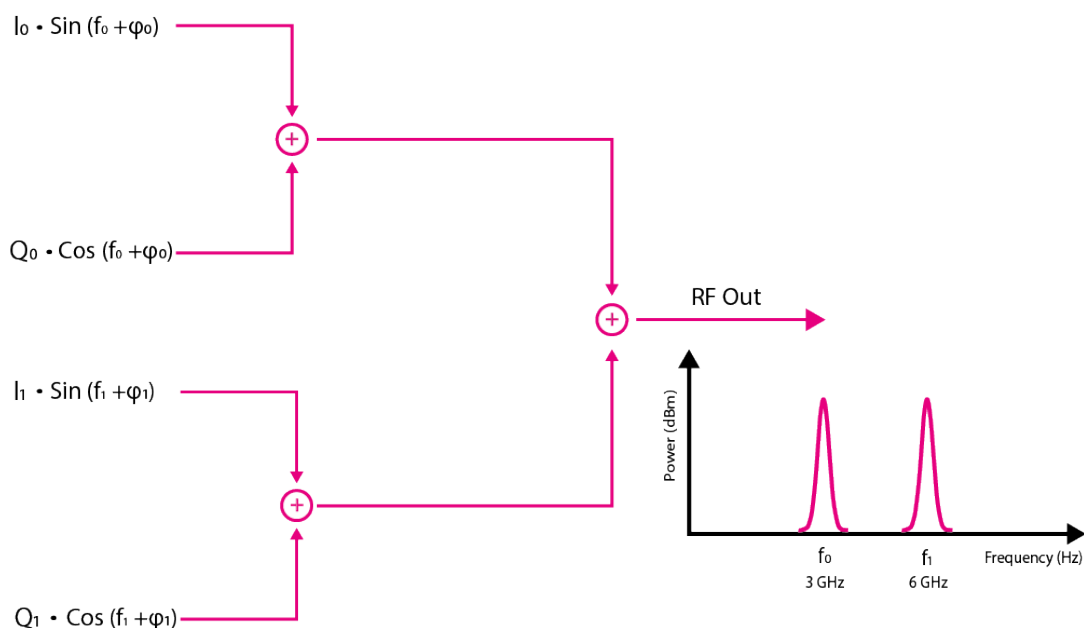


図 25：RF モードの回路図

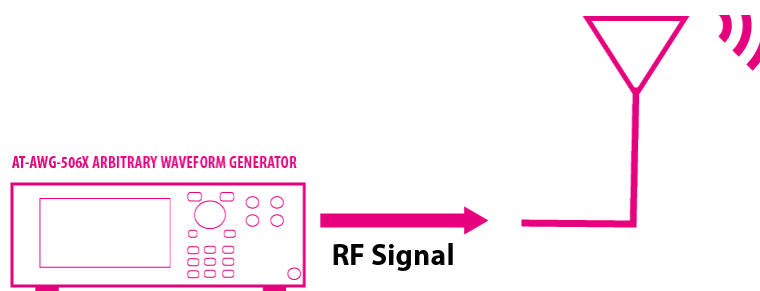


図 26：RF 無線信号用 RF モード – Arb Rider AWG-506x

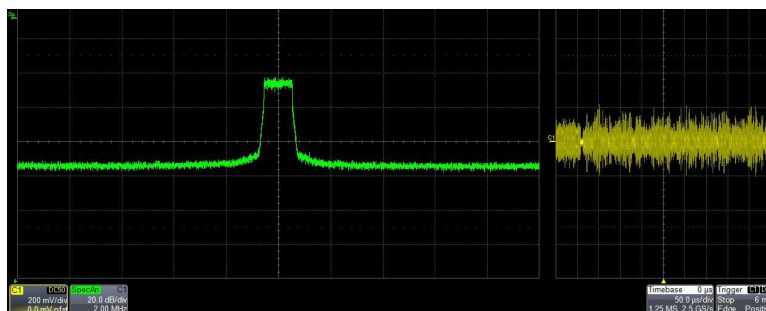


図 27：RF モードの AWG-506X による RF 信号生成

## 付録

本章では、信号生成を簡素化するいくつかの機能について説明します。特に、波形をロードする AWG を駆動する Matlab スクリプトと、メモリ領域を節約して反復操作を簡素化するためのシーケンサの使用について説明します。

### Matlab スクリプト

提供されている Matlab®スクリプトは、NI VISA®を使用して、イーサネット通信を通じて SCPI 計測器コマンドを送信します。NI VISA の詳細および初めて計測器を接続する方法については、AWG のプログラミングマニュアルを参照してください。

掲載した例では、波形サンプルを機器メモリにロードし、連続モードで波形を生成することができます。スクリプトを変更または拡張して、すべての AWG 機能とシーケンス・オプションを制御することができます。

```

3
4 % Find a VISA-TCPIP object.
5 obj1 = instrfind('Type', 'visa-tcpip', 'RsrcName', 'TCPIP0::127.0.0.1::inst0::INSTR', 'Tag', '');
6
7 % Create the VISA-TCPIP object if it does not exist otherwise use the object that was found.
8 if isempty(obj1)
9     obj1 = visa('NI', 'TCPIP0::127.0.0.1::inst0::INSTR');
10 else
11     fclose(obj1);
12     obj1 = obj1(1);
13 end
14
15 %Set the output buffer size
16 obj1.OutputBufferSize=5000;
17
18 %Set visa timeout 10 min
19 obj1.Timeout = 600;%set(obj1,'Timeout',600); 10 min
20
21 % Connect to instrument object, obj1.
22 fopen(obj1);
23
24 % Communicating with instrument obj1.
25 fprintf(obj1, '*RST');
26 fprintf(obj1, 'AWGControl:CONFigure:SEQuencer:MODE SIN');
```

図 28：サンプルを AWG メモリにロードする Matlab の画面スクリプト

### シーケンサ

高いサンプルレートを使用する唯一の欠点は、機器のメモリを消費することで、メモリスペースを節約するためにサンプリング周波数を下げることは可能ですが、信号の品質は低下します。

メモリの占有と信号品質の間のこのトレードオフを解決するには、メモリにチャージされるさまざまな波形を構成する信号を作成できるシーケンサを考慮することが重要です。これにより、外部トリガでループ、ジャンプ、分岐などの命令を使用してさまざまな波形をリアルタイムで選択できるようになります。

複雑な波形をいくつかの部分に分解できる場合、シーケンサはさまざまな部分のみを保存する機器のメモリを節約し、実行時にそれらを構成して信号を作成することができます。たとえば、Return-Zero (RZ) コーディングの長いシーケンスは、「0」と「1」の2つのシンボルのみで構成されており、これら2つのシンボルを保存して構成することで、任意のストリームを作成できます。

Arb Rider AWG-5000 シリーズには、波形エディタと呼ばれる内蔵エディタがあり、非常に複雑な波形を簡単に作成でき、さらに、サードパーティのツールで作成した波形をインポートしたり、CSV、TXT 形式でエクスポートしたりできます。

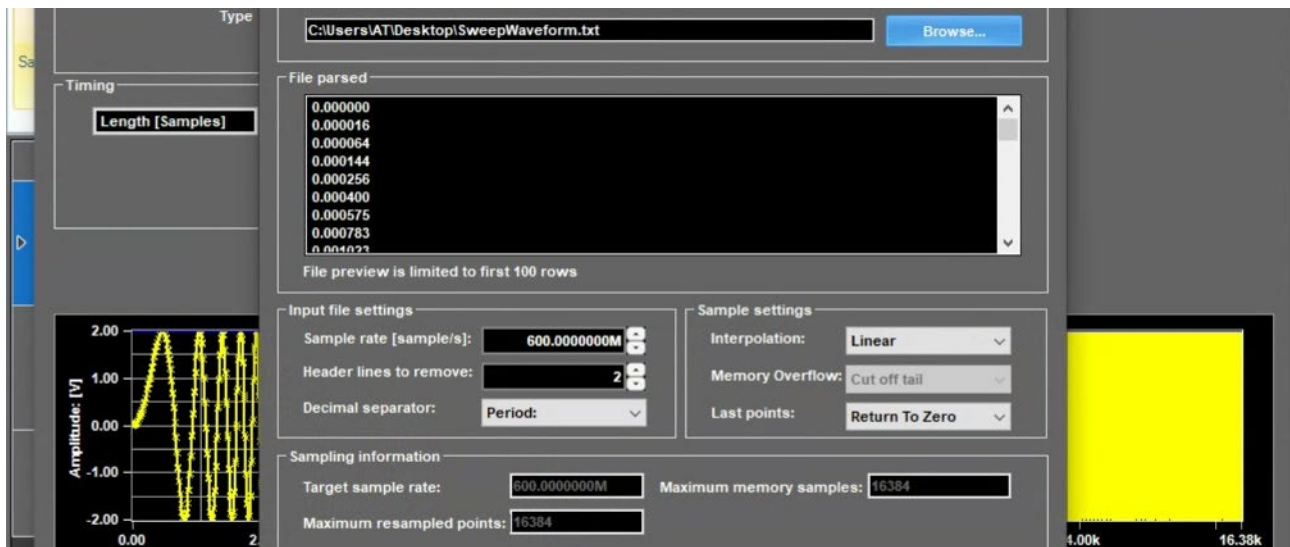


図 29 : Active Technologies の波形エディタ

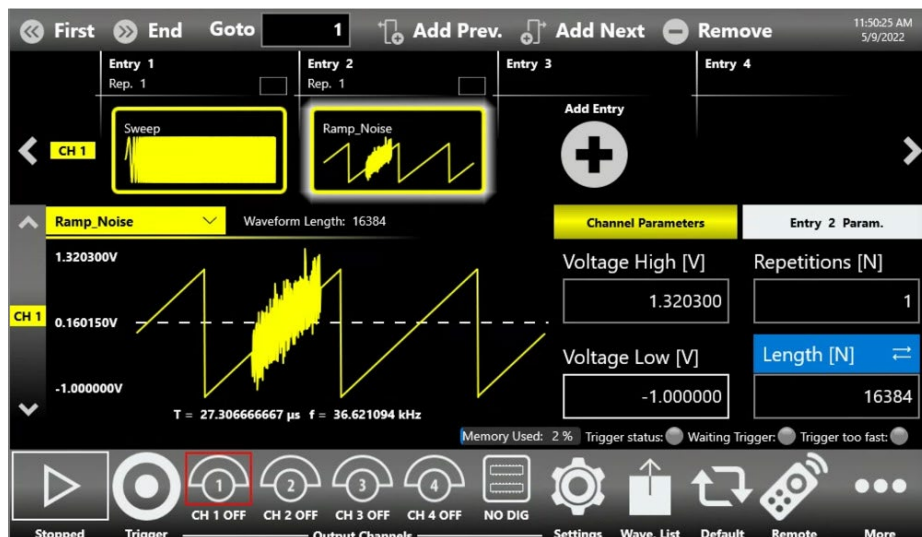


図 30 : True-Arb のシーケンス

※ 製品を廃棄する場合には、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。  
 ※ 社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

●製品改良等により、外観および性能の一部を予告なく変更することがあります。  
 ●お問い合わせは、下記当社営業部および営業所または取次店へお問い合わせください。

●価格の変更の可能性があります。ご注文の際にはご確認を頂けますようお願い申し上げます。

**IWATSU**  
 岩崎通信機株式会社

技術的なお問い合わせ フリーダイヤル：

☎0120-102-389 E-mail: info-tme@iwatsu.co.jp

受付時間 土日祝日を除く営業日の 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00

T&Mカンパニー T&M営業部

URL: <https://www.iwatsu.co.jp/tme>

■計測営業課 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492  
 ■アカウント営業課 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5474 FAX 03-5370-5492  
 ■国際営業課 〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 TEL 03-5370-5483 FAX 03-5370-5492  
 ■西日本営業所 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル1F TEL 06-6535-9200 FAX 06-6535-9215  
 ■中国営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-7-33(アカモビル) TEL 052-228-3834 FAX 052-951-3576